

组成原理课程第6次实验报告

实验名称：单周期CPU实现 班级：李涛老师

学生姓名：刘修铭 学号：2112492 指导老师：董前琨

实验地点：A306 实验时间：2023.5.30


一、实验目的

1. 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。
3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。

二、实验内容说明

- 完成单周期CPU实验的复现，并进行实验箱验证。
- 分别添加一种R型指令和I型指令，并进行实验箱验证。

三、实验原理图

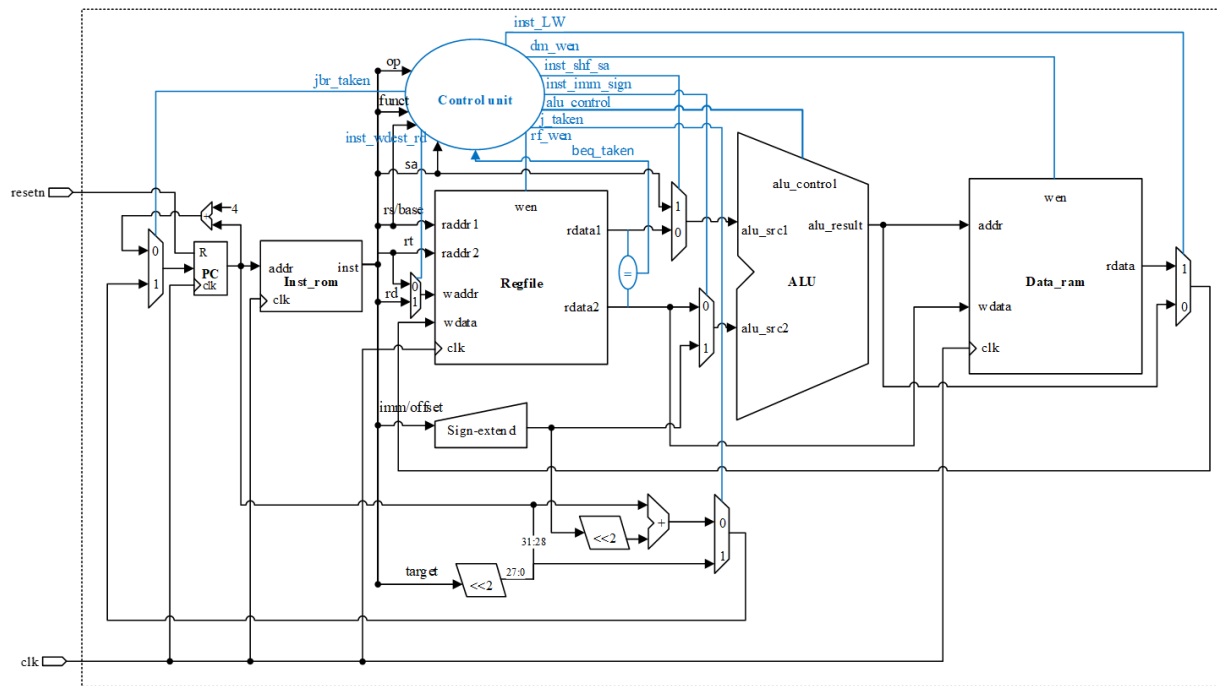

四、单周期CPU的指令执行过程

1. 指令

单周期CPU能够执行MIPS指令集系统的一个子集，共16条指令，包括存储访问指令、运算指令、跳转指令。根据拥有的字段类型不同，我们将指令分为 **R 型指令**、**I 型指令** 和 **J 型指令**。

• R 型指令

op	rs	rt	rd	shamt	funct
----	----	----	----	-------	-------

op 段（6b）：恒为0b000000；

rs（5b）、rt（5b）：两个源操作数所在的寄存器号；

rd（5b）：目的操作数所在的寄存器号；

shamt（5位）：位移量，移位指令的移位位数；

func（6b）：决定 R 型指令的具体功能。

• I 型指令

op	rs	rt	constant or address
----	----	----	---------------------

op段（6b）：决定 I 型指令类型；

rs（5b）：是第一个源操作数所在的寄存器号；

rt（5b）：是第二个源操作数所在的寄存器号 或 目的操作数所在的寄存器编号。

constant or address（16b）：立即数或地址

• J 型指令

op	address
----	---------

op段（6b）：决定 J 型指令类型；

constant or address（26b）：转移地址

2. 不同指令的执行过程

• R 型指令

1. 从指令存储器中取指令，更新 PC。
2. ALU 根据 funct 字段确定 ALU 的功能。
3. 从寄存器堆中读出寄存器 rs 和 rt。
4. ALU 根据 2 中确定的功能，对从寄存器堆读出的数据进行操作。
5. 将运算结果写入到 rd 字段对应的目标寄存器。

• I 型指令

◦ 存取指令：

1. 从指令存储器中取指令，更新 PC。
2. ALU 根据 op 字段确定 ALU 的功能。
3. 从寄存器堆中读出寄存器 rs 的值，并将其与符号扩展后的指令低16位立即数的值相加。
4. 若为存储指令，则将 rt 寄存器中的值存到上步相加得到的存储器地址；
若为取数指令，则将 上步所得存储器地址里所存的数据放到 rt 目标寄存器中。

◦ 分支指令：

1. 从指令存储器中取指令，更新 PC。
2. 从寄存器堆中读出寄存器 rs 和 rt 的值。
3. 将所读寄存器的两值相减。

4. 根据上步的结果是否为0，将 PC+4 的值或 address 字段所对应地址存入PC中。

• J 型指令

1. 从指令存储器中取指令，更新 PC。
2. 取出 address 字段，作为目标跳转地址。
3. 将目标跳转地址存入PC中。

五、实验步骤

(一) 复现单周期CPU

此处按照实验指导手册操作即可，均为复制粘贴工作，无描述意义。

(二) 添加一条R型指令，添加一条I型指令

此处选择之前写过的按位同或操作作为添加的R型指令，选择低位加载作为添加的I型指令。下面介绍具体修改之处。

1. 修改 single_cycle_cpu.v 文件

- 将添加的两个操作添加到指令列表中
 - inst_NXOR 表示按位同或操作
 - inst_HUI 表示低位加载操作

```
1 wire inst_NXOR, inst_HUI;
```

- 将添加的两个操作赋予操作数

```
1 assign inst_NXOR = (op == 6'b110001); // 逻辑同或运算
2 assign inst_HUI = (op == 6'b110000); // 立即数装载低半字节
```

- 定义并实现传递到执行模块的 ALU 源操作数和操作码

```
1 wire inst_nxor, inst_hui;
2 assign inst_hui = inst_HUI; // 立即数装载低位
3 assign inst_nxor = inst_NXOR; // 逻辑同或
```

- 修改立即数拓展指令

```
1 assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_LUI | inst_LW | inst_SW | inst_HUI;
```

- 修改独热编码

```
1 assign alu_control = {inst_nxor,
2                       inst_hui,
3                       inst_add, // ALU操作码，独热编码
4                       inst_sub,
5                       inst_slt,
6                       inst_sltu,
7                       inst_and,
8                       inst_nor,
9                       inst_or,
10                      inst_xor,
11                      inst_sll,
12                      inst_srl,
13                      inst_sra,
14                      inst_lui};
```

- 修改寄存器的写回值

```
1 assign inst_wdest_rt = inst_ADDIU | inst_LW | inst_LUI | inst_HUI;
2 assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_AND | inst_NOR
3 | inst_OR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SRL | inst_NXOR;
```

2. 修改 alu.v 文件

- 拓展 ALU 控制信号

```
1 input [13:0] alu_control, // ALU控制信号
```

- 添加独热码

```
1 wire alu_nxor; //按位同或
2 wire alu_hui; //低位加载
```

- 添加控制信号

```
1 assign alu_hui = alu_control[13];
2 assign alu_nxor = alu_control[12];
```

- 添加结果信号

```
1 wire [31:0] hui_result;
2 wire [31:0] nxor_result;
```

- 添加运算逻辑

```
1 assign hui_result = {16'd0, alu_src2[15:0]}; // 立即数装载结果为立即数移位至低半字节
2 assign nxor_result = ~xor_result; // 同或结果为异或结果按位取反
```

- 添加选择结果输出

```
1 // 选择相应结果输出
2 assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :
3     alu_slt ? slt_result :
4     alu_sltu ? sltu_result :
5     alu_and ? and_result :
6     alu_nor ? nor_result :
7     alu_or ? or_result :
8     alu_xor ? xor_result :
9     alu_sll ? sll_result :
10    alu_srl ? srl_result :
11    alu_sra ? sra_result :
12    alu_lui ? lui_result :
13    alu_hui ? hui_result :
14    alu_nxor ? nxor_result :
15    32'd0;
```

3. 修改 inst_rom.v 文件

- 修改指令，使添加的指令能够运行并显示结果

```
1 assign inst_rom[11] = 32'h00c76831; // 2CH: nxor $13,$6,$7 | $13 = FFFF_FFEEH
2 assign inst_rom[12] = 32'hc00e000e; // 30H: hui $14,$14 | $14 = 0000_000EH
```

(三) 上实验箱验证

运行相关检查并上箱验证。


六、实验结果分析——上实验箱验证

(一) 复现单周期CPU

1.运行4条指令

```
1 | assign inst_rom[ 3] = 32'h00022082; // 0CH: srl    $4 , $2, #2    | $4 = 0000_0004H
```

按照设定，运行4条指令后，应该将 REG04 修改为0x00000004。

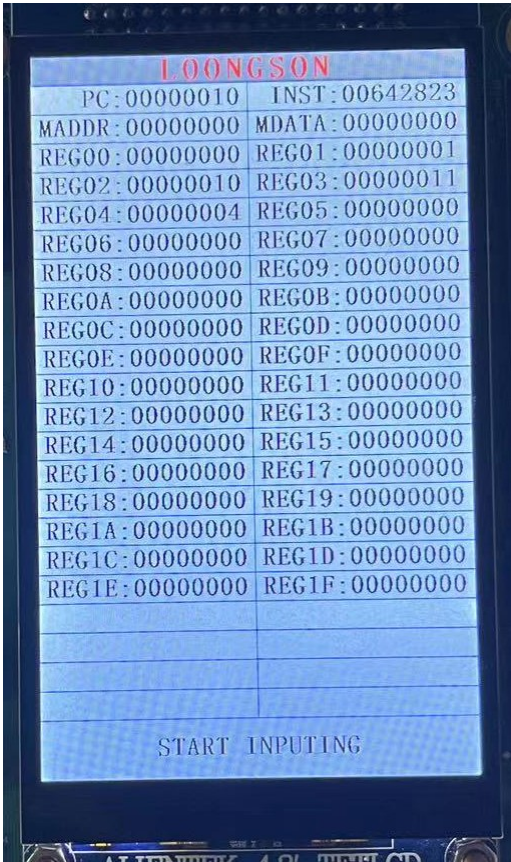

如图所示，REG04 中的值确为0x00000004，说明逻辑正确。

2. 运行6条指令

```
1 | assign inst_rom[ 6] = 32'h00A23027; // 18H: nor    $6 , $5, $2    | $6 = FFFF_FFE2H
```

按照设定，运行6条指令后，应该将 REG06 修改为0xFFFFFE2。

LOONGSON	
PC:0000001C	INST:00C33825
MADDR:00000000	MDATA:00000000
REG00:00000000	REG01:00000001
REG02:00000010	REG03:00000011
REG04:00000004	REG05:0000000D
REG06:FFFFFFE2	REG07:00000000
REG08:00000000	REG09:00000000
REG0A:00000000	REG0B:00000000
REG0C:00000000	REG0D:00000000
REG0E:00000000	REG0F:00000000
REG10:00000000	REG11:00000000
REG12:00000000	REG13:00000000
REG14:00000000	REG15:00000000
REG16:00000000	REG17:00000000
REG18:00000000	REG19:00000000
REG1A:00000000	REG1B:00000000
REG1C:00000000	REG1D:00000000
REG1E:00000000	REG1F:00000000
START INPUTING	

如图所示，REG06 中的值确为0xFFFFFFE2，说明逻辑正确。


（二）添加一条R型指令，添加一条I型指令

1. 按位同或操作

按动实验箱上按钮，每次运行一条 CPU 指令，按照设定，当第11条指令执行时，指令编码为0x00C76831，对应的汇编语句为

```
1 | nxor $13, $6, $7
```

 表示将 \$6 和 \$7 进行按位同或运算，将得到的结果存入 \$13 中。按照设定，此处的 \$6 的值为0xFFFFFFE2，\$7 的值为0xFFFFFFF3，运算得到的结果为0xFFFFFEE。




如图所示，REG0D 中的值确为0xFFFFFFFFEE，说明逻辑正确。

2. 低位加载操作

按照设定，当第12条指令执行时，指令编码为0xC00E000E，对应的汇编语句为

```
1 | hui $14, #14
```

 表示将立即数 14 按低位加载的模式加载到寄存器 \$14 中。按照设定，寄存器 \$14 中的值应为0x0000000E。



如图所示，\$14 中的值确为0x0000000E，说明逻辑正确。

七、实验感想

- 通过本次实验，系统理解了单周期CPU的原理和实现。单周期CPU即一个时钟周期完成整个任务；
- 对verilog编程语言有了进一步了解，为以后尝试多周期CPU的实验奠定基础；
- 为以后实现大工程作业打下基础。